
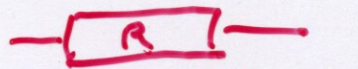



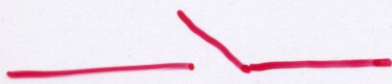
3.2.4 Anwendungen: Schaltungen, Netzwerke


a) Symbole für Leitungselemente

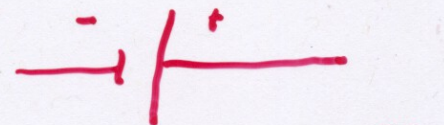

El. Leiter
($R = 0$)

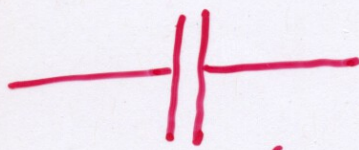

El. Widerst.


Lampe

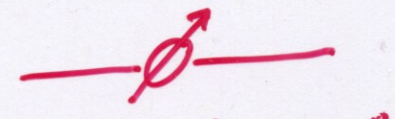

Schalter

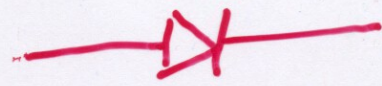

Erde


Spannungsquelle

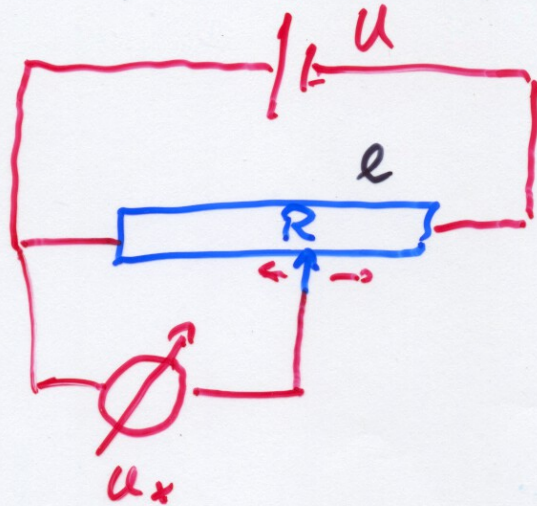

Kondensator


Spule


Meßinstrument


Diode


b) Potentiometerschaltung



$$U_x = \frac{x}{l} U$$

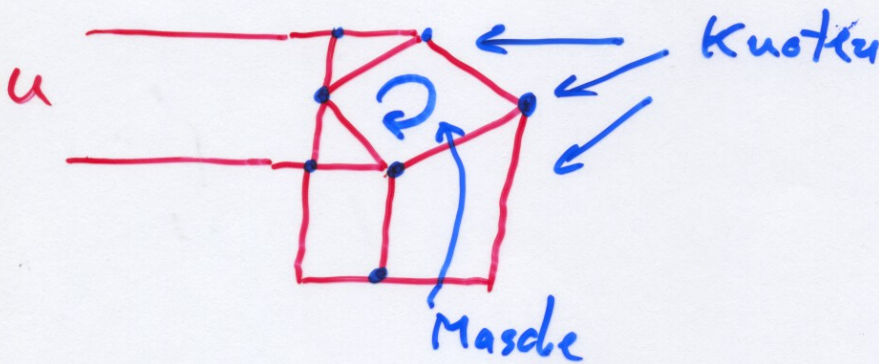
c) Kirchhoffsche Gesetze

Mehrere Leiter el. verbunden \Rightarrow Netzwerk



1. An jedem Knoten ist $\sum I_i = 0$


(Kontinuitätsgleichung)

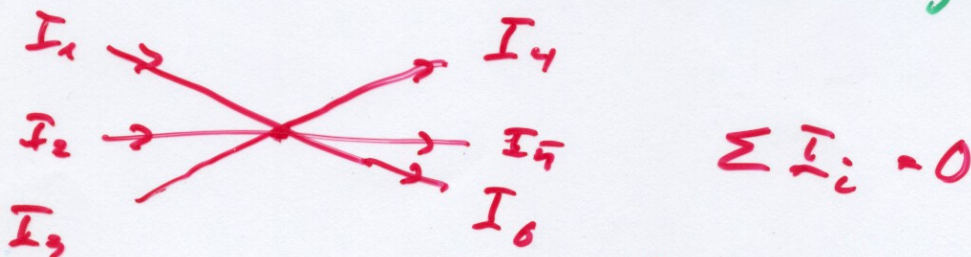

$$\sum \vec{I}_i = 0$$


z.B. $I_4 = - (I_1 + I_2 + I_3 + I_5 + I_6)$

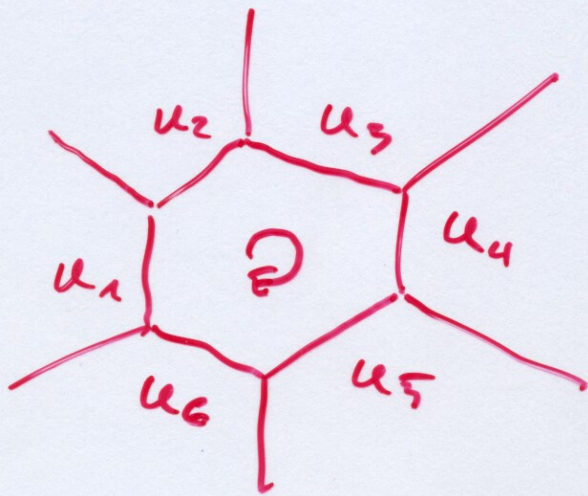2: In einer Masche ohne Spannungsquelle gilt $\sum u_i = 0$




$$u = 0$$

Mit Spannungsquelle: $\sum u_i = u_0$

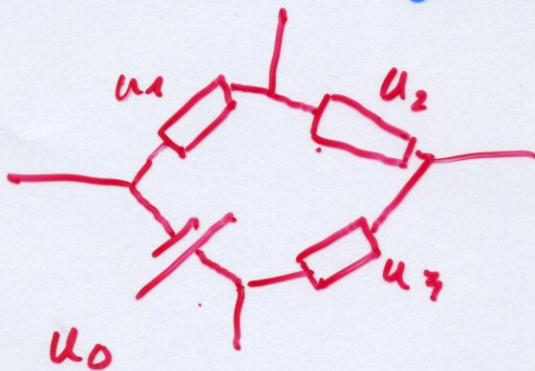

Anwendung:

(i) Serienschaltung von Widerständen

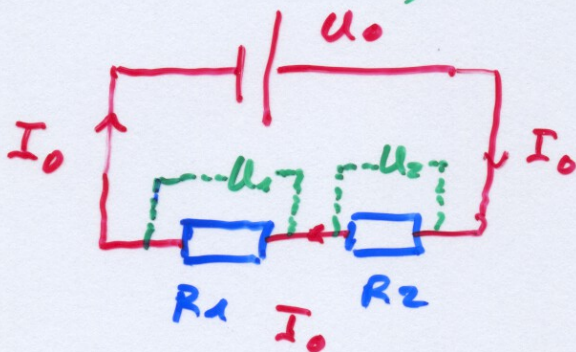


$$KZ: \quad u_1 + u_2 = u_0$$

$$R_1 \cdot I_0 + R_2 \cdot I_0 = u_0$$

$$\left. \begin{array}{l} u_1 + u_2 = u_0 \\ R_1 \cdot I_0 + R_2 \cdot I_0 = u_0 \end{array} \right\} u_0 = (R_1 + R_2) I_0$$

ii) Parallelschaltung von Widerständen

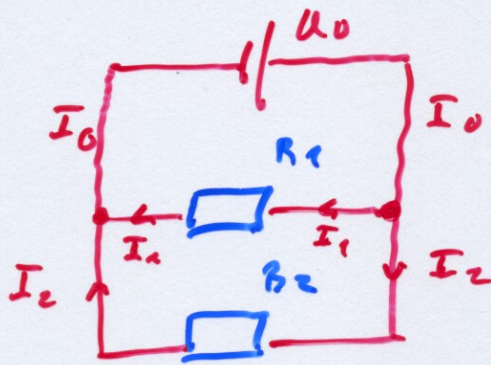

$$K1: \quad I_0 = I_1 + I_2$$


$$K2: \quad U_0 = R_1 \cdot I_1 \\ = R_2 \cdot I_2$$

$$\Rightarrow U_0 = \left(\frac{U_0}{R_1} + \frac{U_0}{R_2} \right) \cdot R_x$$

$$= \frac{1}{R_x} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$

$$\text{Allg. } \therefore \frac{1}{R_x} = \sum_i \frac{1}{R_i}$$

(iii) Wheatstone-Brückenschaltung

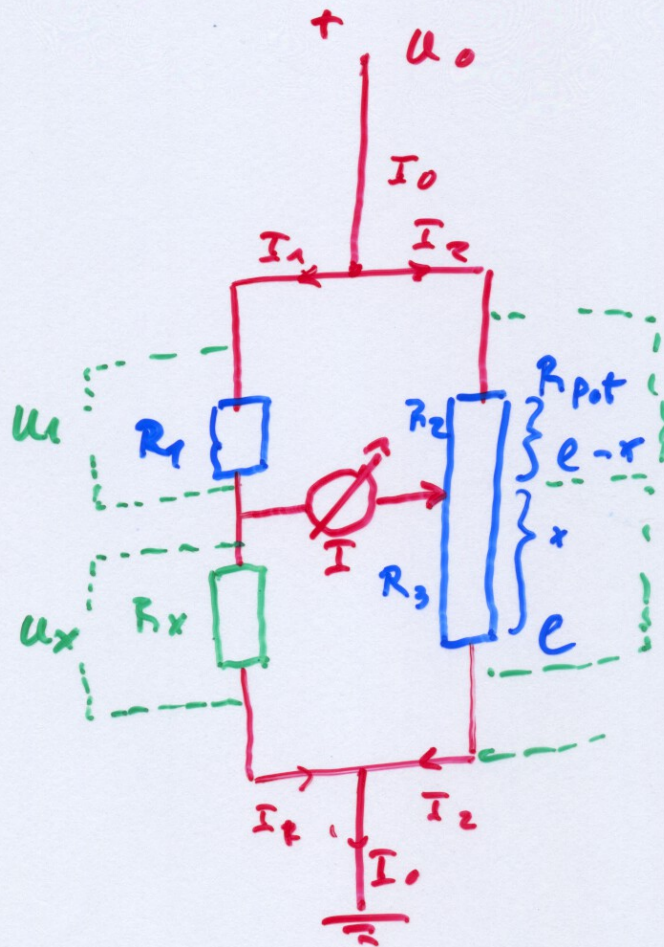

Für $I = 0$

$$U_x = I_1 \cdot R_x \\ = I_2 \cdot R_3$$

$$U_0 = I_1 \cdot (R_1 + R_x) \\ = I_2 \cdot (R_2 + R_3)$$

$$\Rightarrow \frac{R_x}{R_3} = \frac{R_1 + R_x}{R_2 + R_3}$$

$$\Rightarrow R_x = \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2}$$


$$\text{Für } R_3 = \frac{x}{l} \cdot R_{pot}$$

$$R_2 = \frac{l-x}{l} \cdot R_{pot}$$

$$R_x = \frac{x}{l-x} R_1$$

(iv) Auf- und Entladung eines Kondensators

1. Aufladung

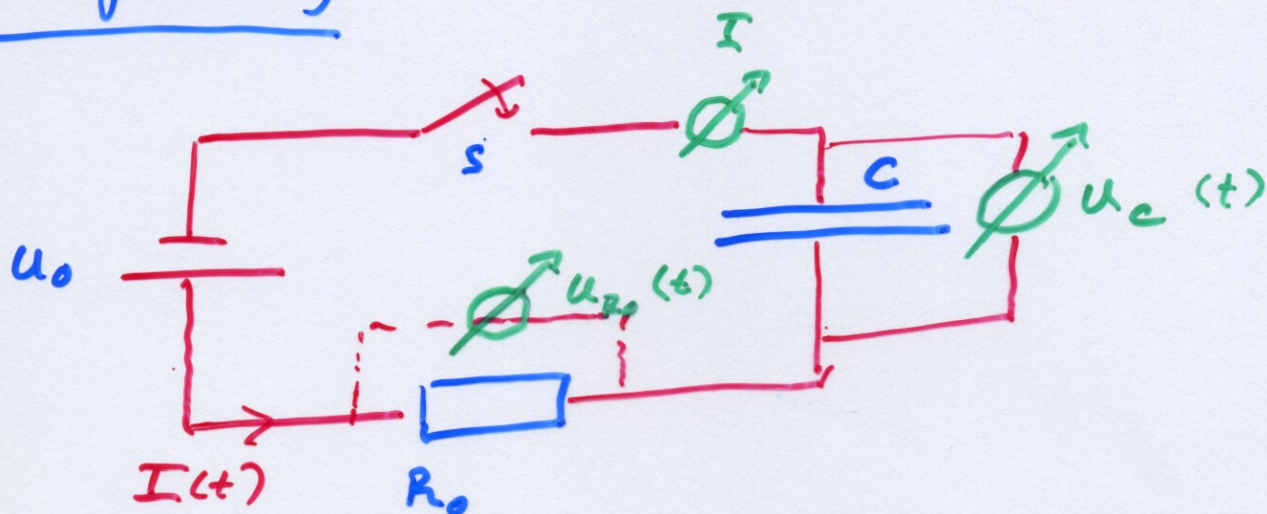

$$\begin{aligned} U_0 &= U_{R_0}(t) + U_C(t) \\ &= I(t) \cdot R_0 + U_C(t) \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} I(t) &= \frac{U_0 - U_C(t)}{R_0} \\ &= \frac{U_0}{R_0} - \frac{Q(t)}{C R_0} \end{aligned}$$

$$\frac{dI}{dt} = - \frac{I(t)}{C \cdot R_0}$$


DGL

$$\Rightarrow I(t) = I_0 \cdot e^{-t/R_0 C}$$
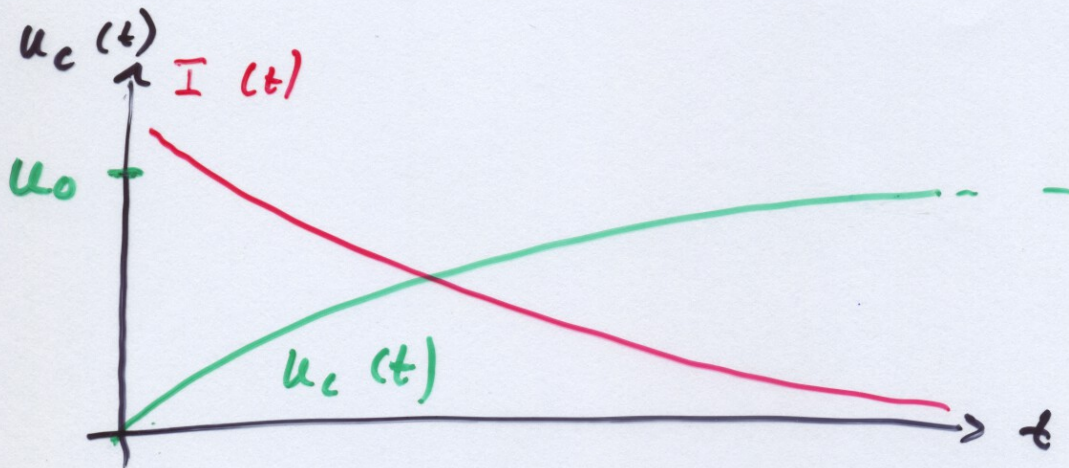
$$\begin{aligned}
 u_c(t) &= U_0 - I(t) \cdot R_0 \\
 &= U_0 - I_0 R_0 e^{-t/R_0 C} \\
 &= U_0 (1 - e^{-t/\tau}) \quad \tau = R_0 C
 \end{aligned}$$




2. Entladung

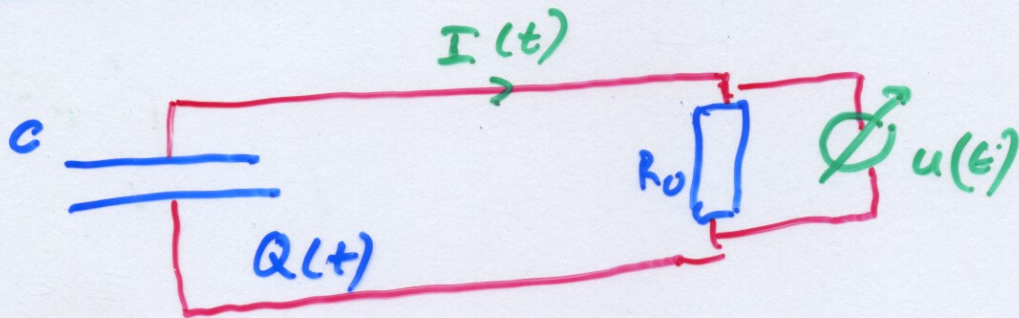

$$\begin{aligned}
 u(t) &= I(t) \cdot R_0 \\
 &= -\frac{dQ}{dt} R_0 = -\frac{dU}{dt} \cdot R_0 C
 \end{aligned}$$

$$u(t) = U_0 e^{-t/R_0 C}$$

$$I(t) = \frac{U_0}{R_0} e^{-t/R_0 C}$$

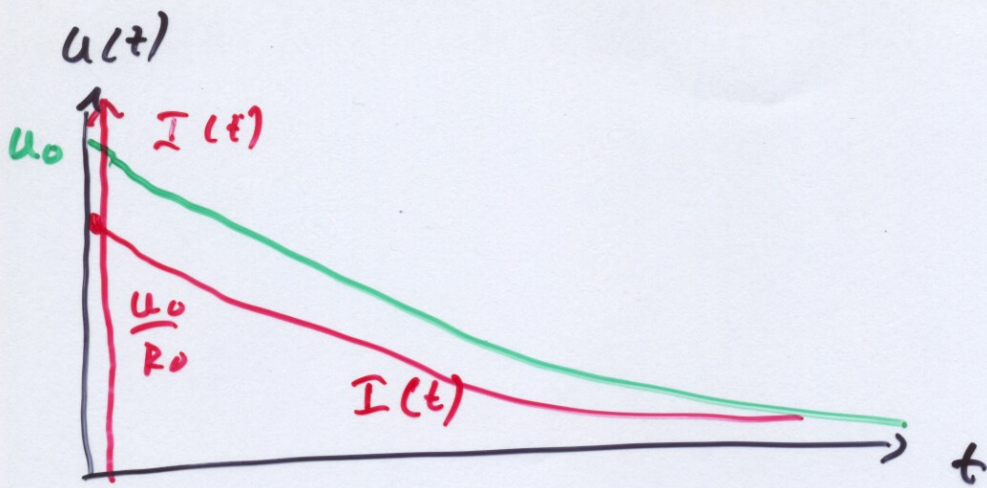


Zeitkonstante:

$$\tau = R \cdot C$$

Für $C \sim 1 \text{ nF}$ } $\tau = 1 \text{ nF} \cdot 1 \text{ M}\Omega$
 $R \sim 1 \text{ M}\Omega$ } $= 1 \mu\text{s}$

$C \sim 10 \text{ pF}$ } $\tau = 100 \mu\text{s}$
 $R \sim 10 \text{ k}\Omega$ }

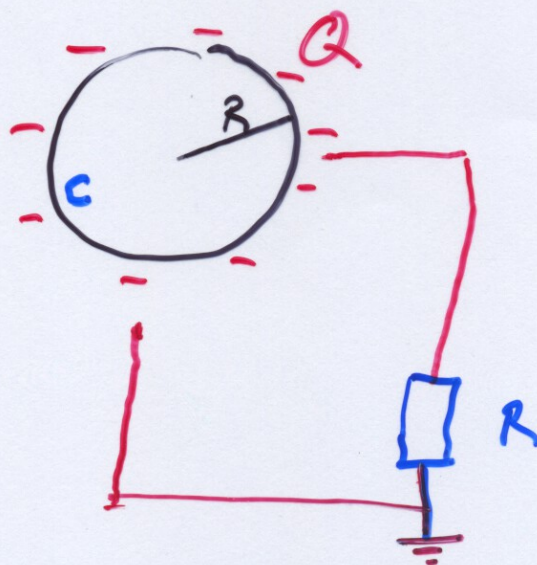Anwendung = Bestimmung eines Kniechwertstandes



$$C = 4\pi \epsilon_0 R \quad ; \quad R \approx 0,5 \text{ m}$$

$$\approx 12 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{Vm}} \cdot 0,5 \text{ m}$$

$$\approx 6 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}} = 60 \text{ pF}$$

$$Q = 10^6 \text{ V} \cdot C = 60 \cdot 10^{-12} \cdot 10^6 \text{ C} \\ = 60 \mu\text{C}$$

Zeitkonstante der Entladung:

$$\tau = R \cdot C ,$$


$$R = \frac{\tau}{C} = \frac{15 \text{ s}}{60 \cdot 10^{-12} \frac{\text{As}}{\text{V}}} = 2,5 \cdot 10^{11} \Omega$$

3.2.5 Meßinstrumente

A] Strommessung: Amperemeter

- Galvanometer

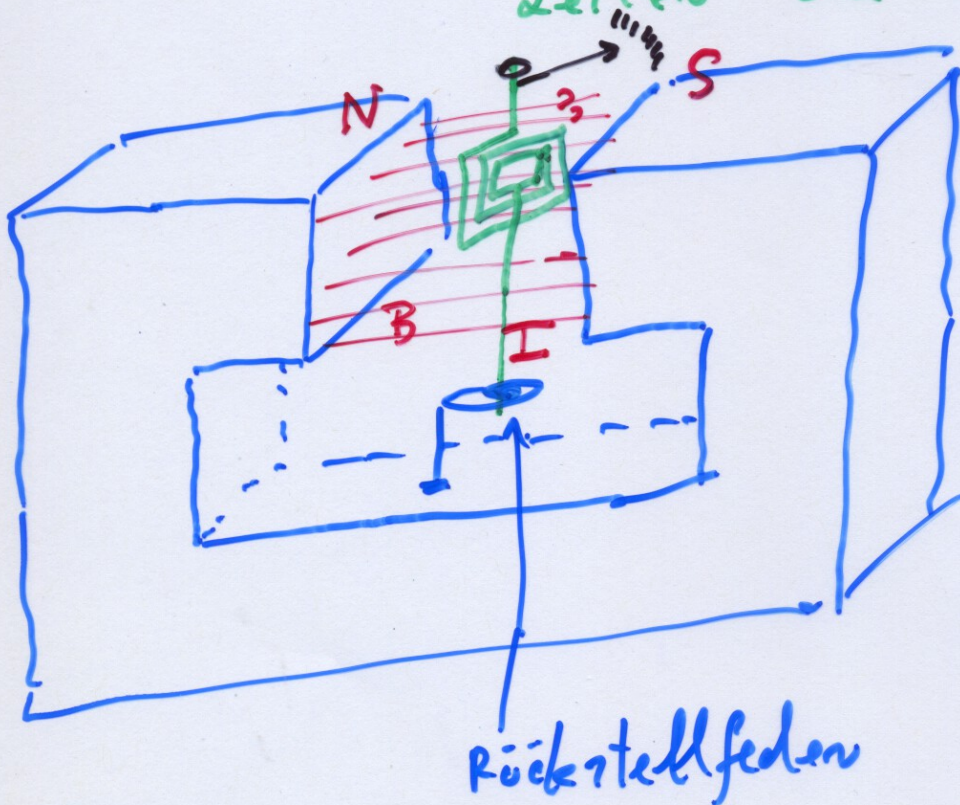Prinzip: Kraft auf stromdurchflossene Leiter im Magnetfeld



Magnetfeld verursacht Drehmoment auf stromdurchflossene Spule.

$$D \sim B \cdot I$$


Empfindlichkeit: $\Delta I \sim \mu A$

- Hitzdraht-Amperemeter.


Thermische Ausdehnung von stromdurchflossenen Draht.

Strommessung:

a)

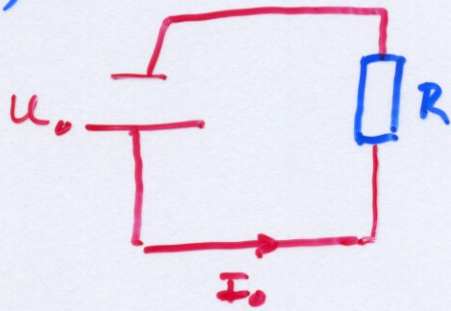


$$I_0 = \frac{U_0}{R}$$

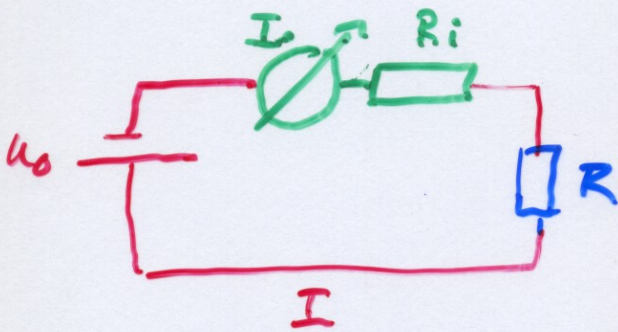

$$I = \frac{U_0}{R + R_i}$$

Innenwiderstand verfälscht Messung; $R_i \ll R$!

b) Bereichserweiterung:

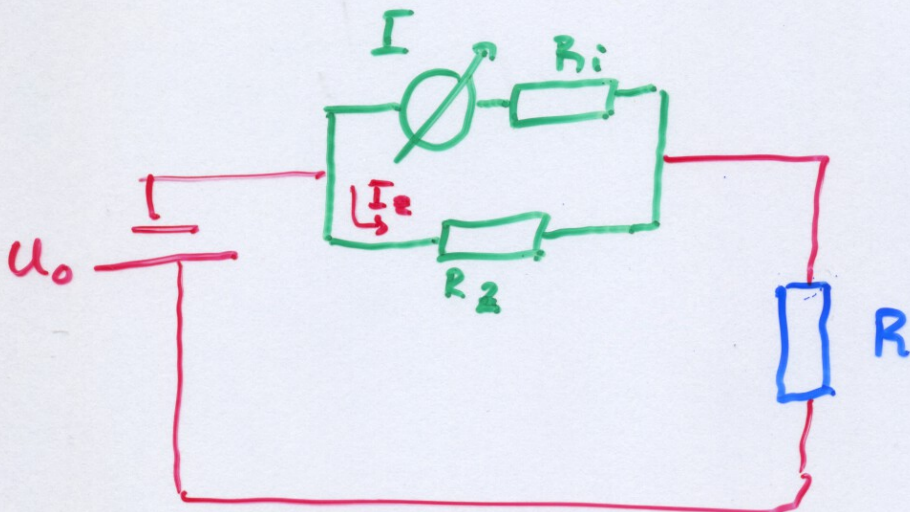

$$\text{Mit } I_z \cdot R_z = I_m \cdot R_i$$

$$I_0 = I_m \cdot \left(1 + \frac{R_i}{R_z}\right)$$